

ESP8266/ESP32自动下载电路原理分析



青山

专业配置寄存器，吉他爱好者

背景

前一段时间需要自己制作一片ESP32单板，成本和封装考虑，计划选择CH340E作为USB转串口芯片，ESP8266/ESP32的单板一般都有自动下载电路，用户无需按钮即可令单板自动进入下载模式实现固件烧录，然而自动下载电路需要串口芯片支持DTR和RTS，CH340E却只有RTS信号，没有DTR信号，于是研究学习了一下自动下载电路的原理，准备用一些奇淫技巧解决CH340E的自动下载问题。

遗憾的是，目前的中文互联网上，关于ESP8266/ESP32自动下载原理，所有能搜索到的解释**全部都是错误的**，差之毫厘，谬以千里，如果随意的假设，自以为是，最终得出的只能是一厢情愿的结论。

以下分析的硬件和源码基于手头的一块ESP32-S2开发板，对于其他ESP开发板，原理也是一样的。

下载模式


ESP8266/ESP32进入下载模式的条件很简单：

EN（也称为RST）上升沿时候GPIO0保持为低电平，如图所示，



分析-1

 下载电路如下所示，其结构与RS触发器比较类似，注意EN和IO0信号均连接在三极管集电极，通过控制三极管只能拉低此信号，若三极管截止，则此信号的状态由其他电路决定（一般来说，此类信号会默认接电阻上拉到VCC）



逻辑关系如下

- DTR = 0; RTS = 0, 此时Q1截止, Q2截止, EN = 1; IO0 = 1
- DTR = 0; RTS = 1, 此时Q1截止, Q2导通, EN = 1; IO0 = 0
- DTR = 1; RTS = 0, 此时Q1导通, Q2截止, EN = 0; IO0 = 1

DTR = 1; RTS = 1, 此时Q1截止, Q2截止, EN = 1; IO0 = 1

列表如下

```
DTR RTS EN IO0
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 1
```

简单总结: 当DTR和RTS同时为0或者同时为1时, 三极管Q1和Q2均为截止状态, 此时EN和IO0的状态由其他电路决定(内部/外部上拉电阻)。

当不同时为0或者1时:

EN = RTS

IO0 = DTR

注意这种逻辑下 EN和IO0是不可能同时为0的, 然而进入下载模式则需要如下的序列

1. IO = 0; EN = 0
2. IO = 0; EN 0 -> 1

从逻辑表上看是根本无法正常进入下载模式的, 此为疑惑1。

分析-2

再来继续分析一下esptool.py里下载相关的代码

```
# issue reset-to-bootloader:
# RTS = either CH_PD/EN or nRESET (both active low = chip in reset)
# DTR = GPIO0 (active low = boot to flasher)
#
# DTR & RTS are active low signals,
# ie True = pin @ 0V, False = pin @ VCC.
if mode != 'no_reset':
    self._setDTR(False) # IO0=HIGH
    1) self._setRTS(True) # EN=LOW, chip in reset
       time.sleep(0.1)
    2) self._setDTR(True) # IO0=LOW
    3) self._setRTS(False) # EN=HIGH, chip out of reset
       time.sleep(0.05)
    4) self._setDTR(False) # IO0=HIGH, done
```


注意True是低电平, False为高电平, 另外代码中的setDTR()和setRTS()两条语句之间虽然看上去紧挨着没有延时, 然而由于这里是高级语言python, 两条语句之间的延时并不能忽略, 因此分析的时候必须依次的进行状态分析, 以下分为四个阶段依次分析

- 1) 设置DTR = 1; RTS = 0, 此时Q1导通, Q2截止, EN = 0; IO0 = 1
- 2) 设置DTR = 0; RTS = 0, 此时Q1截止, Q2截止, EN = 1; IO0 = 1
- 3) 设置DTR = 0; RTS = 1, 此时Q1截止, Q2导通, EN = 1; IO0 = 0
- 4) 设置DTR = 1; RTS = 1, 此时Q1截止, Q2截止, EN = 1; IO0 = 1

如果按照上面的代码分析来做结论, 不论如何系统也是不可能进入下载模式的: EN和IO0首先不可能同时为0, EN由0->1的上升沿IO0也并不为0, 再次确认之前的疑惑, 那么系统究竟是如何进入下载模式的呢?

答案

 问题的答案实际在另外一部分电路, 原理其实非常简单: EN信号连接在一个电容充放电电路上



CHIP_PU即EN, 代码中23阶段之后会延时一段时间, 而EN由于电容充电, 电平并不会立马变为高电平, 而是缓慢上升, 以如上参数为例计算, 同时参考芯片电气参数特性

3.4 DC Characteristics (3.3 V, 25 °C)

Table 9: DC Characteristics (3.3 V, 25 °C)

| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
|----------------|---|-------------------|-----|-------------------|------------|
| C_{IN} | Pin capacitance | — | 2 | — | pF |
| V_{IH} | High-level input voltage | $0.75 \times VDD$ | — | $VDD + 0.3$ | V |
| V_{IL} | Low-level input voltage | -0.3 | — | $0.25 \times VDD$ | V |
| I_{IH} | High-level input current | — | — | 50 | nA |
| I_{IL} | Low-level input current | — | — | 50 | nA |
| V_{OH} | High-level output voltage | $0.8 \times VDD$ | — | — | V |
| V_{OL} | Low-level output voltage | — | — | $0.1 \times VDD$ | V |
| I_{OH} | High-level source current (VDD = 3.3 V, $V_{OH} \geq 2.64$ V, PAD_DRIVER = 3) | — | 40 | — | mA |
| I_{OL} | Low-level sink current (VDD = 3.3 V, $V_{OL} = 0.495$ V, PAD_DRIVER = 3) | — | 28 | — | mA |
| R_{PU} | Pull-up resistor | — | 45 | — | k Ω |
| R_{PD} | Pull-down resistor | — | 45 | — | k Ω |
| V_{IH_nRST} | Chip reset release voltage | $0.75 \times VDD$ | — | $VDD + 0.3$ | V |
| V_{IL_nRST} | Chip reset voltage | -0.3 | — | $0.25 \times VDD$ | V |

Note:

VDD is the I/O voltage for a particular power domain of pins.

知乎 @青山

高电平为 $0.75VDD$ ，则达到高电平按照如下公式计算：

解得 $t = 14ms$ ，即EN经过14ms上升到电平1，在实际代码中延时了50ms的等待时间，以确保延时后EN处于电平1的状态。

另外需要提的是，阶段1需要等待一段时间，让电容放电，保证EN电平下降到电平0，才能保证系统正常复位，在代码中预留了100ms的等待时间，同样可以通过电容放电公式计算出放电到电平0需要的时间，感兴趣的朋友可以自行根据公式计算确认。

参考

<https://github.com/espressif/esptool/issues/136>

<https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=5731>

编辑于 2020-06-02

From <<https://zhuankan.zhihu.com/p/145369083>>